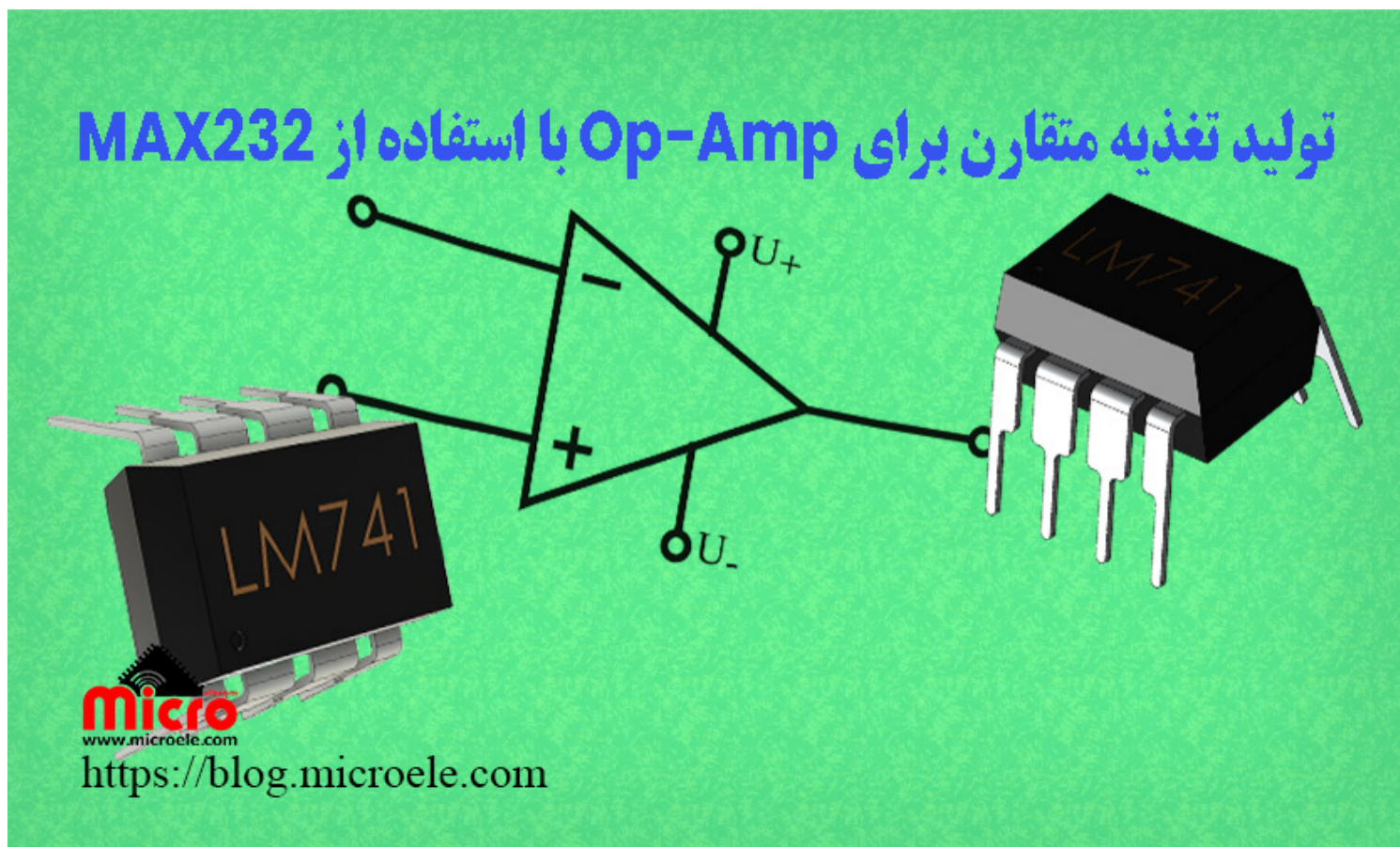




تولید تغذیه متقارن برای OP-AMP با استفاده از آیسی MAX232




تاریخ انتشار: ۵ مرداد، ۱۴۰۰ توسط سعید جعفری

با سلام خدمت همه دوستان و همراهان گرامی **میکروالکام**. در مطلب قبل، درباره ضرورت استفاده از تغذیه منفی در برخی مدل‌های آپ امپ (OP-AMP) صحبت کردیم و مواردی را نیز مورد بررسی قرار دادیم. همچنین برای تولید ولتاژ منفی از خط تغذیه، از مدار شارژر پمپ با آیسی 555 استفاده کردیم. در این مطلب قصد داریم روش جدید و مدار پیشرفته‌تری را برای تولید تغذیه متقارن با استفاده از MAX232 مورد بررسی قرار دهیم. پس با من تا انتهای مطلب همراه باشید. همچنین شما می‌توانید سایر مطالب من رو از **این لینک** مطالعه و بررسی کنید.



معرفی آیسی MAX232

آیسی MAX232 یکی از مشهورترین قطعات برای تبدیل سطح منطقی TTL به RS232 برای ارسال اطلاعات سریال از میکروکنترلر به کامپیوتر یا سایر سیستم ها می باشد. این آیسی متشکل از دو بخش بافر ها و مدار شارژ پمپ خازنی می باشد. در استاندارد RS232، سطح ولتاژ سیگنال دیتا باید حدود +8 و -8 ولت باشد. به همین دلیل، در داخل این آیسی مدار شارژ پمپ برای ایجاد این ولتاژ ها قرار گرفته است. مدار راه اندازی این آیسی طبق شکل زیر می باشد.

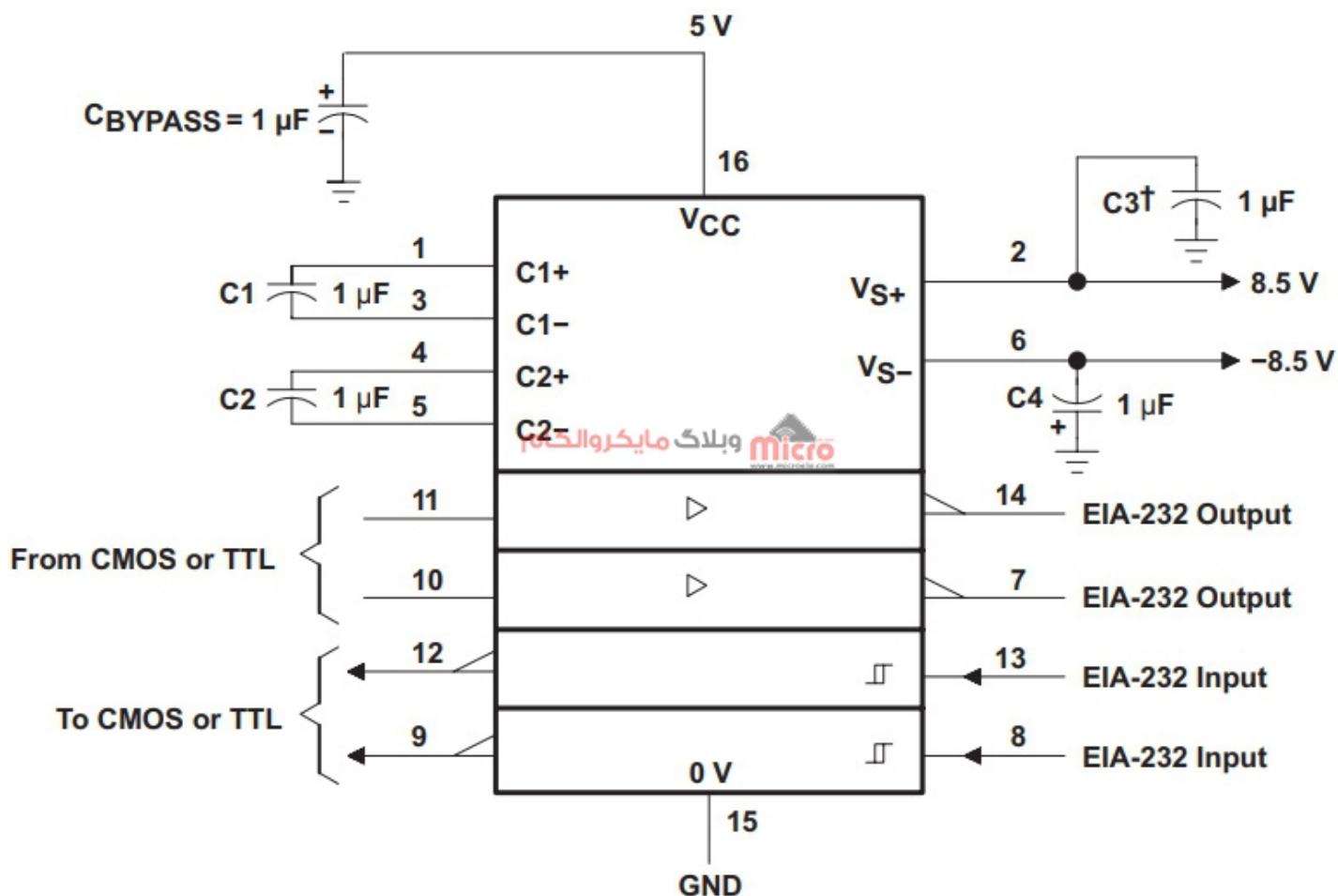

مدار راه انداز آیسی MAX232 برای تغذیه آپ امپ OP-AMP



تحلیل مدار

در این مدار، خازن های C1 الی C4 مربوط به مدار شارژ پمپ می باشد. با روشن شدن آرسی، روی پین شماره 2 ولتاژ حدود 8.5 ولت و پین شماره 6 حدود منفی 8.5 ولت ایجاد می شود. بنابراین از این دو پایه میتوان برای تغذیه آپ امپ موجود در مدار استفاده کرد. این مدار نسبت به روش گفته شده در مطلب قبل از ویژگی های بهتری برخوردار است. از جمله این ویژگی ها، می توان به موارد زیر اشاره کرد.

- حجم کم مدار. فقط به 4 خازن بدون دیود و یک خازن بایپس نیاز دارد.
- مدار به طور کامل با تغذیه 5 ولت کار میکند. مدار قبلی به تغذیه بالاتر نیاز دارد.
- تولید ولتاژ متقارن هم مثبت و هم منفی بالاتر از ولتاژ تغذیه

نکته مهم در استفاده از این مدار این است که آپ امپ متصل شده به مدار نباید جریان مصرفی بالایی داشته باشد و مصرف جریان از هر کدام از خروجی های مدار، کمتر از 1 میلی آمپر باشد.

نتیجه گیری

گاهی در طراحی مدارات با آپ امپ، به مواردی برخورد می کنیم که OP-AMP مورد نظر طراح، قابلیت عملکرد با تغذیه تکی را پشتیبانی نمی کند. در این مواقع، می توان با استفاده از یک مدار شارژ پمپ ساده و کم حجم، ولتاژ منفی مورد نیاز آپ امپ را تامین کرد. در **مطلب قبلی** یک مدار با آی سی 555 طراحی شد. در این مطلب در روشی ابتکاری، با استفاده از آیسی مشهور MAX232 ولتاژ متقارن از تغذیه تکی 5 ولت تولید و برای تغذیه OP-AMP مورد استفاده قرار گرفت. در واقع در این روش، از بخش شارژ پمپ داخلی آیسی MAX232 برای این کار استفاده شده است.

امیدوارم که این مطلب مورد رضایت شما قرار گرفته باشد. چنانچه در این خصوص سوال، نظر و یا اطلاعات و تجربه ای دارید، آن را از قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت پاسخ داده شود و از تجربیات و اطلاعات شما هم استفاده شود. همچنین ما را در **پیج اینستاگرام میکروالکام** دنبال کنید.